



Til dette design skal følgende parametre bestemmes:  $V_{OUT}$ ,  $V_{IN\ min}$ ,  $V_{IN\ max}$ ,  $I_{out\ max}$ ,  $f_{sw}$ ,  $f_{bw}$

Output voltage:

$$R2 = \frac{R1}{\left(\frac{Vout}{Vfb} - 1\right)} \xrightarrow{\text{solve, } Vout} 1.235 \cdot V \cdot \left(\frac{R1}{R2} + 1.0\right)$$

$$R2 + R1 < 150 \text{ k}\Omega$$

$$R1 := 82 \text{ k}\Omega \qquad R2 := 27 \text{ k}\Omega$$

$$V_{OUT} := 1.235 \cdot V \cdot \left( \frac{R1}{R2} + 1.0 \right) = 4.986 \text{ V}$$

Inductor:

$V_{IN} := 7.2 \text{ V}$      $f_{sw} := 100 \text{ kHz}$      $I_{ripple} := 5\% \cdot 2 \text{ A} = 100 \text{ mA}$

$$L_{min} := \frac{(VIN - VOUT) \cdot VOUT}{f_{sw} \cdot I_{ripple} \cdot VIN} = 153.329 \mu H$$

Output capacitor C7:

$$\Delta Vt := 0.3 \text{ V}$$

$$\Delta It := 1 \text{ A}$$

Skud fra hoften

$$Re_{max} := \frac{\Delta Vt}{\Delta It} = (300 \cdot 10^{-3}) \text{ } \Omega$$

$$Re := 0.063 \text{ } \Omega$$

ESR

$$C_{min} := L \cdot \frac{(\Delta Vt - \sqrt{\Delta Vt^2 - (\Delta It \cdot Re)^2})}{VOUT \cdot Re^2} = 338.056 \frac{m \cdot s^2 \cdot A^2}{kg} \cdot \mu F$$

$$C_{out} := 100 \text{ } \mu F$$

Input capacitor:

$$I_{load} := 2 \text{ A}$$

$$I_{rms} := \frac{I_{load} \cdot \sqrt{VOUT \cdot (VIN - VOUT)}}{VIN} = 922.947 \text{ mA}$$

$$C_{10} := 100 \text{ } \mu F$$

$$C_9 := 10 \text{ } \mu F$$

Bootstrap:

$$C_{boot} := 50 \text{ nF}$$

Catch diode:

$$I_{load} := 2 \text{ A}$$

$$I_{D.avg} := I_{load} \cdot \left(1 - \frac{VOUT}{8.2 \text{ V}}\right) = 783.966 \text{ mA}$$

Feedback transfer function / compensation:

$$f_z := \frac{1}{2 \pi \cdot R_e \cdot C_{10}} = 25.263 \text{ kHz}$$

$$f_p := \frac{1}{20 \pi \cdot \frac{V_{OUT}}{2 \text{ A}} \cdot C_{10}} + \frac{0.5}{2 \cdot \pi \cdot L_{min} \cdot f_{sw} \cdot C_{10}} = 115.744 \text{ Hz}$$

$$f_n := \frac{f_{sw}}{2} = 50 \text{ kHz}$$

$$B := 3.3 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

$$g_m := 675 \cdot 10^{-6} \cdot \text{S} \quad \text{fra databladet, typical. 400-1000 eller}$$

$$R_3 := \frac{B}{g_m} \cdot \left( \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) = 19.737 \text{ k}\Omega$$

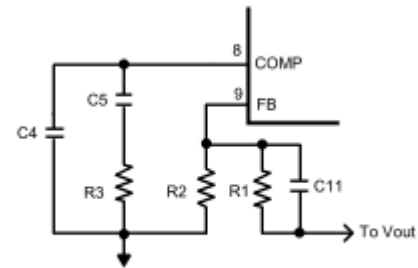


Figure 19. Compensation Network

$$R_1 = (82 \cdot 10^3) \Omega$$

$$f_{p_{MAX}} := 1000 \text{ Hz} \quad f_{p_{MIN}} := 100 \text{ Hz}$$

$$C_5 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{p_{MAX}} \cdot R_3} = 8.064 \text{ nF}$$

$$C_4 := \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_z \cdot R_3} = 319.204 \text{ pF} \quad \text{Behøves måske ikke, mindsker støj}$$

Kerne data fundet i Epcos\_ETD29\_16\_10.pdf:

$$gap := 0.5 \text{ mm}$$

$$L_{min} = (153.329 \cdot 10^{-6}) \text{ H}$$

$$A_L := 200 \cdot 10^{-9} \cdot \text{H} \cdot 95\% \quad \text{per vinding}$$

$$\sqrt{\frac{0.7 \text{ mm}^2}{\pi}} = 472.035 \text{ }\mu\text{m}$$

$$N_{primær} := 29$$

$$N_{sekundær} := \text{round} \left( N_{primær} \cdot \frac{3.4 \text{ V}}{V_{OUT} + 0.4 \text{ V}} \right) = 18$$

$$viklebredde := 28 \text{ mm}$$

$$L_{primær} := N_{primær}^2 \cdot A_L = (159.79 \cdot 10^{-6}) \text{ H}$$

$$V_{OUT_{3V}} := (V_{OUT} + 0.4 \text{ V}) \cdot \frac{N_{sekundær}}{N_{primær}} = 3.343 \text{ V}$$

$$A_e := 234 \quad [m^2]$$

$$L_e := 97 \quad [m] \quad \mu_i := 2200 \quad A_L := 1439$$

$$L_g := \left( \frac{4 \pi \cdot A_e}{A_L} \right) - \left( \frac{L_e}{\mu_i} \right) = 1.999 \quad [mm] \quad \text{total spalte}$$

Genberegninger af udgangsskondensator og diode for 3V udgangen:

Catch diode:

$$I_{load} := 2 \text{ A}$$

$$I_{D.avg} := I_{load} \cdot \left( 1 - \frac{V_{OUT}}{8.2 \text{ V}} \right) = 783.966 \text{ mA}$$

Output capacitor C12:

$$\Delta V_t := 0.2 \text{ V} \quad \Delta I_t := 20 \text{ mA} \quad \text{Skud fra hoften}$$

$$R_{e_{max}} := \frac{\Delta V_t}{\Delta I_t} = 10 \text{ } \Omega \quad R_e := 0.063 \text{ } \Omega \quad \text{ESR}$$

$$L := N_{sekundær}^2 \cdot 1439 \cdot 10^{-9} \cdot H \cdot 75\% = (349.677 \cdot 10^{-6}) \text{ H}$$

$$C_{min3V} := L \cdot \frac{\left( \Delta V_t - \sqrt{\Delta V_t^2 - (\Delta I_t \cdot R_e)^2} \right)}{V_{OUT_{3V}} \cdot R_e^2} = (104.605 \cdot 10^{-3}) \text{ } \mu F$$

$$C_{out3V} := 100 \text{ } \mu F$$

Vikling af spole/transformer

$$N_{\text{primær}} = 29$$

$$N_{\text{sekundær}} = 18$$

$$20 \text{ mm} \cdot \pi \cdot 29 = 1.822 \text{ m}$$

$$\frac{20 \text{ mA}}{\left(\frac{0.4 \text{ mm}}{2}\right)^2 \cdot \pi} = (159.155 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{20 \text{ mA}}{0.4 \text{ mm}^2} = (50 \cdot 10^{-3}) \frac{\text{A}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{0.183 \text{ } \Omega}{15} = (12.2 \cdot 10^{-3}) \text{ } \Omega$$

$$\frac{0.151 \text{ } \Omega}{18} = (8.389 \cdot 10^{-3}) \text{ } \Omega$$